Prof. Dr. J.W. Kolar Übung Nr. 13

Name, Vorname	Testat

Aufgabe 1: Leiterschleife im Magnetfeld

Eine kreisförmige Leiterschleife mit dem Radius r bewegt sich mit der konstanten Geschwindigkeit $\vec{v}=v_0\vec{e}_x$ in positive x-Richtung und tritt zum Zeitpunkt t=0 in ein homogenes Magnetfeld mit der Flussdichte $\vec{B}=-B_0\vec{e}_z$ ein (siehe **Fig. 2**). Der eingezeichnete Winkel φ_0 beschreibt in Polarkoordinaten, wie weit die Schleife in das Magnetfeld eingetreten ist.

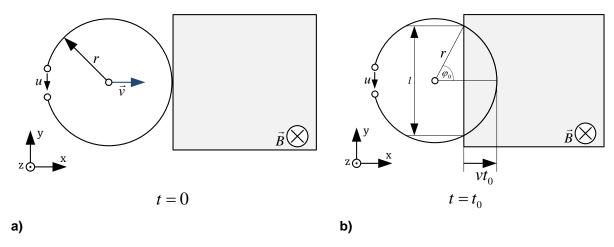


Fig. 2: Eintauchen einer kreisförmigen Leiterschleife in ein Magnetfeld

- a) Geben Sie den Zusammenhang zwischen φ_0 und t an.
- b) Welche Polarität hat die in der Schleife induzierte Spannung u(t) (Bezugssinn wie in **Fig. 2**)? Für welches Zeitintervall ist u(t) von Null verschieden? Skizzieren Sie u(t) qualitativ.
- **c)** Welcher infinitesimale Beitrag d*u* zur gesamten induzierten Spannung u(t) tritt an einem Stück der Leiterschleife mit dem Winkel d φ in Abhängigkeit von $\varphi(t)$ auf?
- **d)** Bestimmen Sie $u(\varphi_0)$ in Abhängigkeit von r, v_0 und B_0 . Kontrollieren Sie die Polarität von u(t) mit dem Ergebnis aus **b)**. Geben Sie mit dem Ergebnis aus **a)** einen Ausdruck für u(t) an.
- e) Nun wird eine kurzgeschlossene Leiterschleife betrachtet. Sie weist einen endlichen Widerstand R auf. Berechnen Sie R in Abhängigkeit vom Radius r, dem spezifischen Widerstand ρ und dem Durchmesser d des Schleifendrahtes und geben Sie den in der Schleife auftretenden Strom $i(\varphi_0)$ an.
- f) Berechnen Sie die Kraft F(t), die auf die Leiterschleife wirkt, wenn sie in das Magnetfeld geschoben wird.

Hinweis: Analog zur Spannung u(t) in den Aufgaben d) und e) kann die Kraft F(t) mittels Wegintegration über infinitesimale Kraftbeiträge dF berechnet werden. "Einfacher" und anschaulicher jedoch ist die Berechnung über das Gleichgewicht aus elektrisch verbrauchter Leistung $P_{\rm e}$ und mechanisch zugeführter Leistung $P_{\rm m}$.

Prof. Dr. J.W. Kolar Übung Nr. 13

Aufgabe 2: Rütteltisch (Teilaufgaben d) und e) nicht testatpflichtig)

Zum Test der mechanischen Beanspruchbarkeit und Vibrationsfestigkeit elektronischer Baugruppen und Systeme werden in der technischen Praxis elektrodynamische Rütteltische eingesetzt. Der innere Aufbau einer derartigen **zylinderförmigen** Vorrichtung ist in **Fig. 3.1** im Schnitt gezeigt. Hierbei wird durch eine feststehende Erregerspule der Windungszahl $N_{\rm E}$ im Luftspalt δ eine magnetische Induktion B_{δ} erregt, wodurch auf die von einem Strom $I_{\rm S}$ durchflossene Schwingspule der Windungszahl $N_{\rm S}$, deren Leiter im Luftspalt liegen, eine Kraft ausgeübt und die Masse des zu testenden Systems beschleunigt wird. Dabei kann auf Grund der ggü. Luft sehr hohen Permeabilität des Mantels und des Kerns B_{δ} über die Höhe des Luftspalts als konstant angenommen werden. Die Schwingspule ist gegenüber dem feststehenden Systemteil durch flexible Verbindungsteile (diese sind nicht abgebildet) so abgestützt, dass eine rein axiale Bewegung sichergestellt ist.

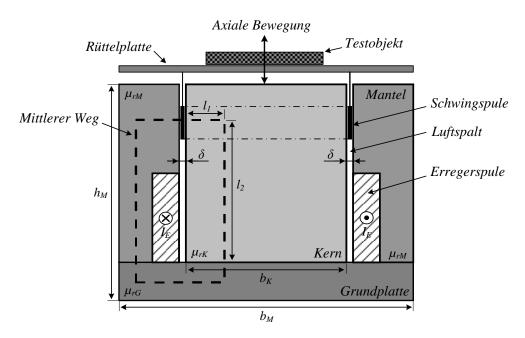


Fig. 3.1: Schnittansicht des Rütteltisches

Kenndaten des Rütteltisches:

Höhe des Rütteltisches:	h_{M}	=	170 mm
Breite der Grundplatte:	b_{M}	=	220 mm
Breite des Kerns:	b_{K}	=	120 mm
Länge des Luftspalts:	δ	=	3 mm
Länge des mittleren Wegs im Kerns:	I_1	=	30 mm
	I_2	=	105 mm
Relative Permeabilität im Kern:	μ_{rK}	=	1000
Relative Permeabilität im Mantel:	$\mu_{\sf rM}$	\rightarrow	∞
Relative Permeabilität in der Grundplatte:	μ_{rG}	\rightarrow	∞
Magnetische Induktion im Luftspalt:	B_{δ}	=	1,2 T

Prof. Dr. J.W. Kolar Übung Nr. 13

- a) Skizzieren Sie in **Fig. 3.2** für die eingetragene Richtung des Erregerstroms I_E die Feldlinien der sich ausbildenden magnetischen Induktion B_{δ} .
- b) Im Luftspalt δ des Magnetkreises soll eine magnetische Induktion von $B_{\delta} = 1,2$ T eingestellt werden. Welche Erregungsdurchflutung $N_{\text{E}} \cdot I_{\text{E}}$ ist dafür vorzusehen? Für die Berechnungen können sämtliche Streufelder und das Magnetfeld der Schwingspule vernachlässigt werden. Die den einzelnen Wegelementen I_1 , I_2 und δ zugeordneten Flächen betragen $A_1 = 20'000 \text{ mm}^2$, $A_2 = 10'000 \text{ mm}^2$ und $A_{\delta} = 25'000 \text{ mm}^2$.
- c) Welcher Strom I_S ist der Schwingspule mit N_S = 100 Windungen zuzuführen, damit eine Gesamtkraft von F_S = 150 N erzeugt wird? Im Luftspalt beträgt dabei die magnetische Induktion B_{δ} = 1,2 T und der Radius der Schwingspule ist r_S = 61,5 mm.
 - Mit welchem Drahtquerschnitt A_S ist die Spule auszuführen, wenn die ohmschen Verluste P_V der Spule 50 W nicht übersteigen sollen (Leitfähigkeit von Kupfer: $\sigma_{Cu} = 5,6\cdot10^7 \,\Omega^{-1} \text{m}^{-1}$)?
- d) Die Schwingspule wird an eine Wechselspannung konstanter Amplitude $\hat{U}=30$ V mit der Frequenz f=25 Hz gelegt. Geben Sie ein elektrisches Ersatzschaltbild des Systems an, bei welchem auch der mechanische Teil mit der Gesamtmasse m=3 kg für die zu rüttelnden Baugruppe, die Rüttelplatte und die Schwingspule berücksichtigt ist. Die Induktivität der Schwingspule beträgt $L_S=500$ µH und die Flussdichte $B_{\overline{0}}$ im Luftspalt wiederum 1,2 T. Der Einfluss der Schwingspule auf das magnetische Feld im Luftspalt kann vernachlässigt werden.
 - Wie gross ist die bei einer Masse des zu rüttelnden Systems von m=3 kg auftretende Amplitude der Beschleunigung \hat{a}_s ? Die Reibungs- und Federkräfte der Aufhängung sowie die Gewichtskraft der Masse können vernachlässigt werden. Welche Amplitude \hat{s} der Bewegung der Schwingspule tritt auf?
- e) Skizzieren Sie die Abhängigkeit der Kraftamplitude F_S von der Rüttelfrequenz im Bereich f = 0 ... 2 kHz. Die Amplitude der Speisespannung sei dabei konstant $\hat{U} = 20$ V.

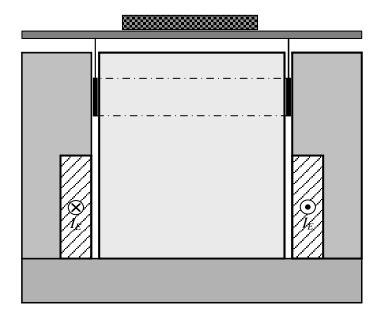


Fig. 3.2: Richtung der Feldlinien der magnetischen Induktion B_{δ} (Teilaufgabe **a)**).